
Arhitectura Calculatoarelor

Fizică - Informatică an II

gasner@uaic.ro

2. Circuite logice

Cuprins

- Funcții booleene
- Porți logice
- Circuite combinaționale
 - ♦ codoare și decodoare
 - ♦ multiplexoare și demultiplexoare
 - ♦ regiștri de deplasare
 - ♦ sumatoare
- Circuite secvențiale
 - ♦ circuite flip/flop
 - ♦ circuite flip-flop J/K master-slave
 - ♦ contor binar codat zecimal (BCD)

Analogue și digital

- Semnal analogic
 - ♦ variație continuă în timp
 - ♦ spectru continuu de valori
- Semnal digital
 - ♦ variație bruscă („discontinuu”) în timp
 - ♦ spectru discret de valori
 - ♦ imensa majoritate a calculatoarelor utilizează semnal digital cu 2 niveluri – logică binară
- Conversia analogic-digital se realizează cu **modem** – modulator-demodulator (semnalele analogice sunt utilizate la transmisia la distanță a semnalelor digitale)


2.1 Funcții booleene

- mulțimea $B=\{0,1\}$
- funcția $f:B^n \rightarrow B^m$
 - ♦ are n variabile și m valori
 - ♦ corespunde unui circuit cu n intrări și m ieșiri
- există $(2^m)^{2^n}$ funcții
- $n=1, m=1$: 4 funcții unare:

x	$f_1(x)=0$	$f_2(x)=x$	$f_3(x)=\text{NOT } x$	$f_4(x)=1$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1


Funcții booleene cu două variabile

 - 16 funcții cu 2 variabile de intrare și 1 variabilă de ieșire



x	y	F_0	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6	F_7	F_8	F_9	F_{10}	F_{11}	F_{12}	F_{13}	F_{14}	F_{15}
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Axiome și teorii

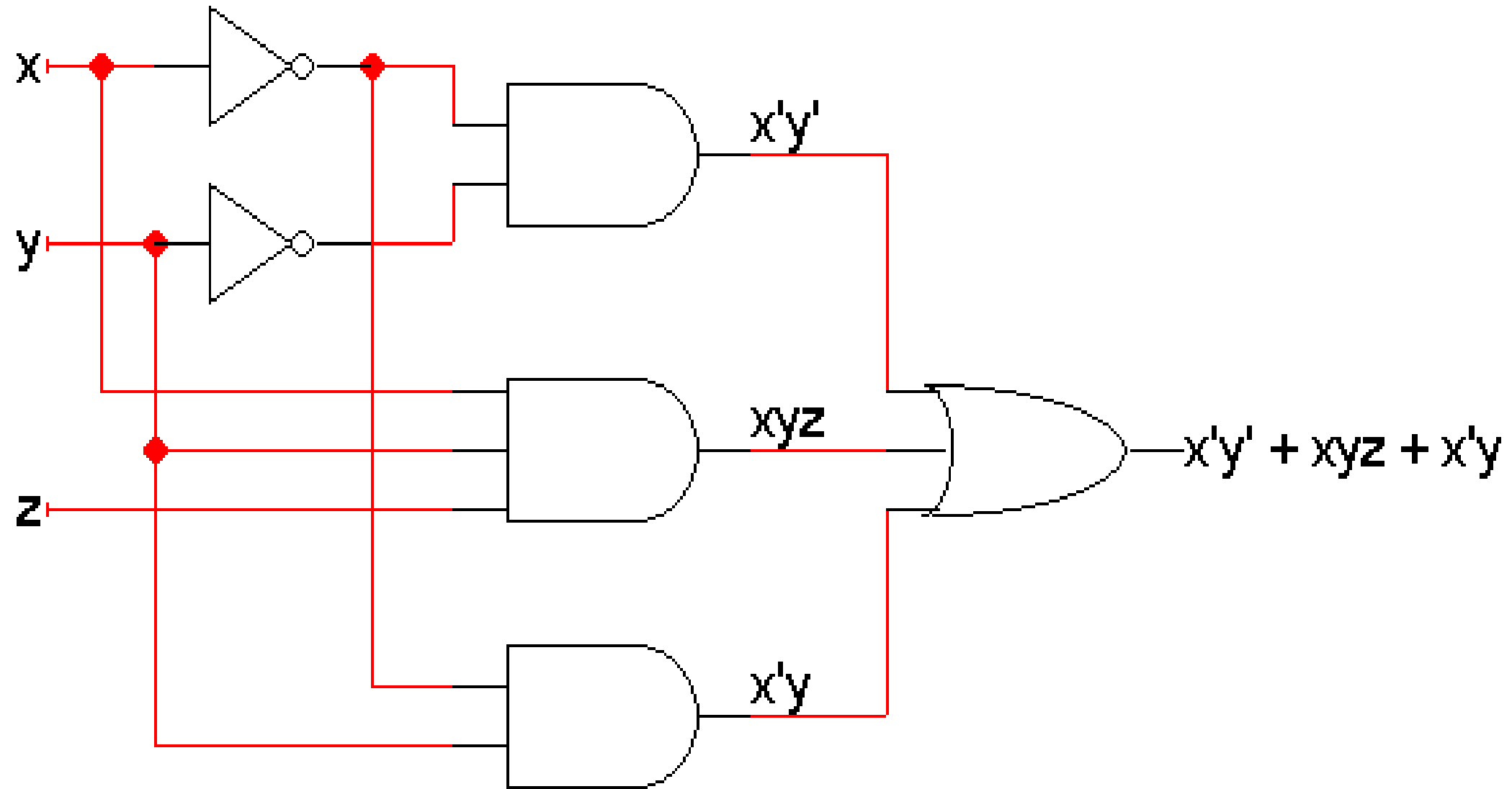


Operațiile calculatorului

- la nivel logic elementar, operațiile circuitelor de bază sunt operațiile logicii booleene
- se efectuează operațiile aritmetice în baza 2
- funcțiile booleene sunt implementate la nivel logic cu circuite combinaționale

Operațiile calculatorului

- este utilizată tensiunea electrică pentru reprezentarea celor două valori discrete 1 și 0, cu care se formează numerele binare
- tensiunea electrică este utilizată și la reprezentarea valorilor logice 'adevărat' (true) și 'fals' (false)
- pentru simplitate:
 - ♦ 1 este 'adevărat' (true)
 - ♦ 0 este 'fals' (false)
- această interpretare este utilizată pentru implementarea funcțiilor speciale în hardware și la efectuarea diverselor calcule

 

Exprimarea funcțiilor

- Și funcțiile logice pot fi exprimate în două modalități:
 - ♦ O **expresie booleană**. finită, dar nu unică
 - ♦ **tabelă de adevăr** – unică și finită

O **expresie** este
finită dar nu unică

$$\begin{aligned}f(x,y) &= 2x + y \\ &= x + x + y \\ &= 2(x + y/2) \\ &= \dots\end{aligned}$$

O **tabelă de adevăr** este
unică dar finită

x	y	f(x,y)
0	0	0
...
2	2	6
...
23	41	87
...

Operații booleene elementare

Operație:

AND (produs)
două intrări

OR (sumă)
două intrări

NOT
(complement)
o intrare

Expresie:

xy , sau $x \bullet y$

$x + y$

\bar{x}

Tabela
de adevăr:

x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	NOTx
0	1
1	0

Porți logice elementare

- Fiecare operație elementară poate fi implementată hardware utilizând **porțile logice elementare (primitive logic gate)**

Operație:

AND (produs)
două intrări

OR (sumă)
două intrări

NOT
(complement)
o intrare

Expresie:

xy , sau $x \bullet y$

$x + y$

\bar{x}

Poarta:

 


Tabela
de adevăr:

x	y	xy
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


x	y	x+y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x	NOT x
0	1
1	0

Porți și expresii

- *Orice* expresie booleană poate fi convertită într-un **circuit** prin combinarea porților elementare
 
$$((x + \bar{y}) \cdot z) + (\bar{x} \cdot y \cdot \bar{z})$$



Expresii booleene

- Operațiile de bază pot fi utilizate deci pentru a forma expresii complicate:

$$f(x,y,z) = (x + y')z + x'$$

- Notă:

- ♦ f este numele funcției
- ♦ (x,y,z) sunt variabilele de intrare (**1** sau **0**)
- ♦ complementul se notează $x' = \text{NOT } x$

- Ordinea operațiilor:

- ♦ NOT urmat de AND, apoi OR.
- ♦ paranteze (de ex. expresia de mai sus):

$$f(x,y,z) = (((x + (y'))z) + x')$$


Tabele de adevăr

- O tabelă de adevăr prezintă toate valorile posibile pentru intrările și ieșirile funcției
 - Deoarece există doar un număr finit de valori (1 and 0), tabela de adevăr este și ea finită
 - O funcție cu n variabile are 2^n combinații posibile ale intrărilor
- Intrările sunt listate în ordine binară (de ex. de la 000 la 111)

$$f(x,y,z) = (x + y')z + x'$$




$f(0,0,0)$	$=$	$(0 + 1)0$	$+$	1	$=$	1
$f(0,0,1)$	$=$	$(0 + 1)1$	$+$	1	$=$	1
$f(0,1,0)$	$=$	$(0 + 0)0$	$+$	1	$=$	1
$f(0,1,1)$	$=$	$(0 + 0)1$	$+$	1	$=$	1
$f(1,0,0)$	$=$	$(1 + 1)0$	$+$	0	$=$	0
$f(1,0,1)$	$=$	$(1 + 1)1$	$+$	0	$=$	1
$f(1,1,0)$	$=$	$(1 + 0)0$	$+$	0	$=$	0
$f(1,1,1)$	$=$	$(1 + 0)1$	$+$	0	$=$	1

 


Expresii și circuite

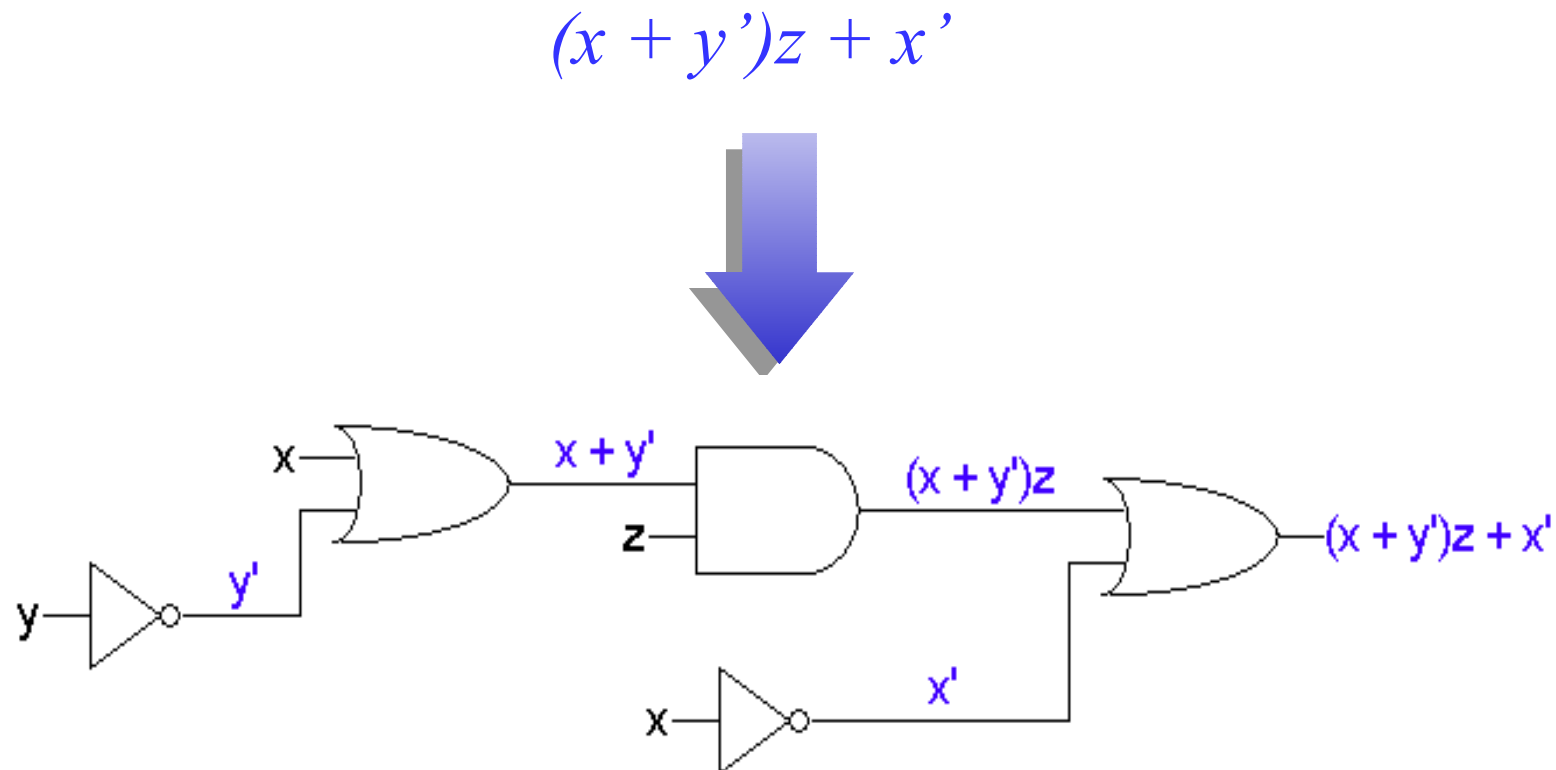- Expresia booleană este convertită într-un circuit cu porți logice
- Diagrama de mai jos prezintă intrările și ieșirile pentru fiecare poartă
- Ordinea operațiilor este explicită în circuit



Analiza circuitului...

 
- **Analiza de circuit** explică modul de funcționare a circuitelor din punct de vedere logic
 - Fiecare circuit calculează o funcție care poate fi descrisă ca o expresie booleeană sau prin tabela de adevăr
 - Scopul este deci de a găsi o expresie echivalentă sau tabela de adevăr a circuitului
- 1. În primul rând trebuie stabilite clar mărimile de intrare și de ieșire pentru circuit



...ecuațiile algebrice...

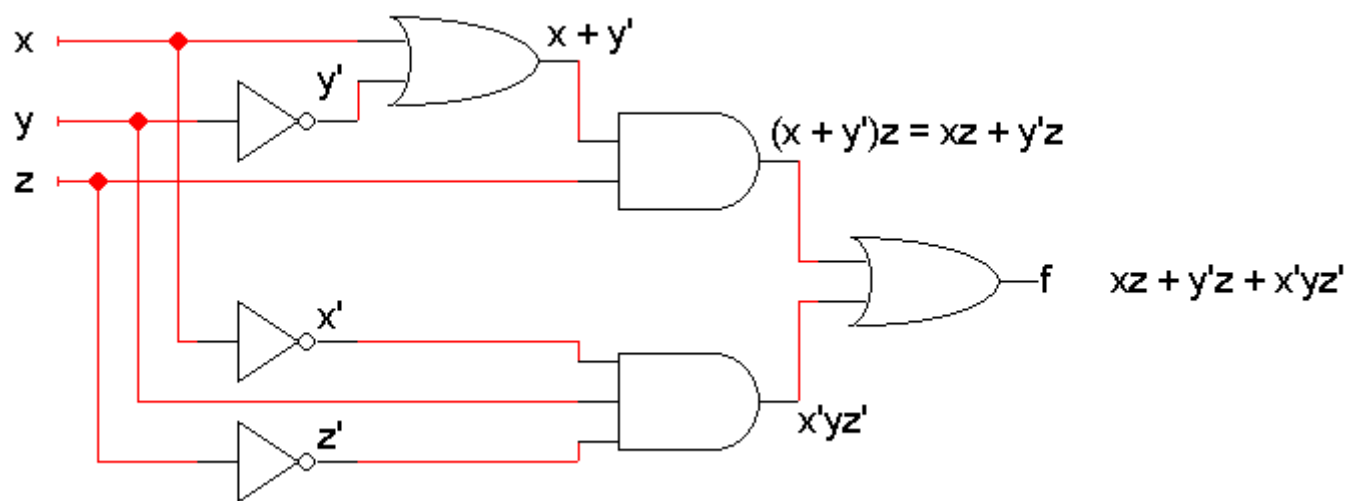2. Se scriu expresiile la ieșirea fiecărei porți, în funcție de intrările sale


- Se începe de la inputs și se termină la outputs
- E preferabilă efectuarea de simplificări algebrice
- Exemplu:
 - Apare o mică simplificare la poarta AND de sus
 - Se observă că circuitul calculează $f(x,y,z) = xz + y'z + x'yz'$



...sau tabela de adevăr

 3. Este posibilă obținerea tabelului de adevăr direct din circuit


- Cunoscând numărul de inputs și outputs, se listează toate combinațiile posibile în tabela de adevăr
 - Un circuit cu n inputs va avea o tabelă de adevăr cu 2^n linii
 - În exemplul nostru cu 3 inputs, tabela de adevăr are $2^3 = 8$ linii



x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Simularea circuitului...

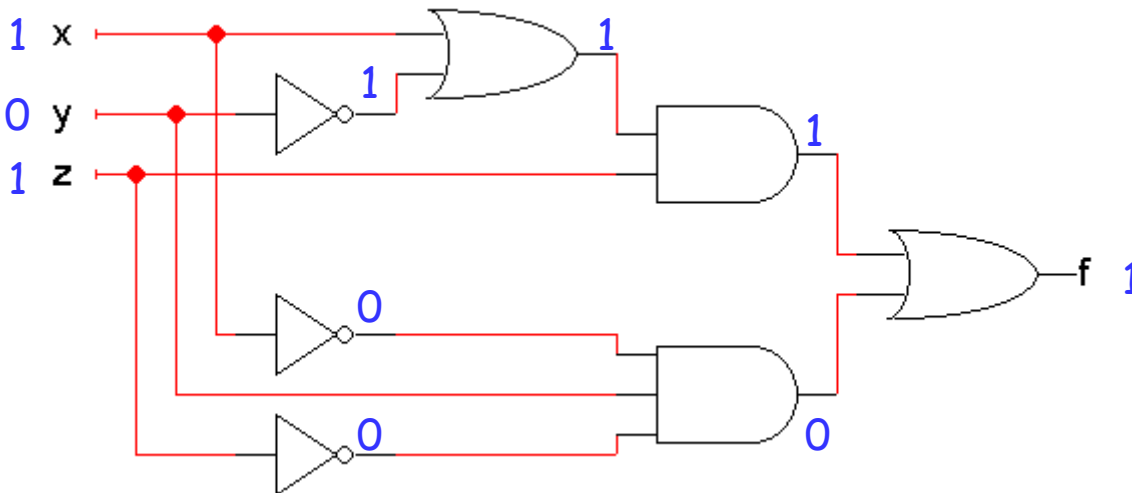
- Circuitul poate fi simulat „la mână” sau cu un program de simulare și se găsesc stările ieșirilor pentru fiecare combinație posibilă a intrărilor
- De exemplu, când $xyz = 101$, ieșirile porților vor arăta astfel:
 - ♦ Se utilizează tabelele de adevăr pentru AND, OR și NOT pentru a găsi ieșirile porților
 - ♦ Ieșirea finală este $f(1,0,1) = 1$



x	y	z	f
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	1
1	1	0	
1	1	1	

...și finalizarea tabelului de adevăr

 - În mod analog se procedează cu toate combinațiile posibile și se completează tabela de adevăr
- Procesul este foarte simplu, dar îndelungat



x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Expresii și tabele de adevăr

- Dacă deja avem expresia booleană, se poate calcula ușor tabela de adevăr
- În exemplul nostru am găsit că circuitul calculează funcția $f(x,y,z) = xz + y'z + x'yz'$, wcu care se completează tabela (mai întâi termenii intermediari $xz, y'z, x'yz'$):

x	y	z	xz	y'z	x'yz'	f
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1

Tabele de adevăr și expresii

- Și reciproca este valabilă: dacă avem tabela de adevăr se poate găsi ușor expresia booleană
- Tabela de adevăr poate fi convertită într-o sumă de minitermeni care corespund liniilor din tabelă a căror valoare la ieșire este 1


x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$\begin{aligned}f(x,y,z) &= x'y'z + x'yz' + xy'z + xyz \\ &= m_1 + m_2 + m_5 + m_7\end{aligned}$$

- Suma de minitermeni poate fi simplificată – cu K-map de exemplu

Analiza de circuit: concluzii

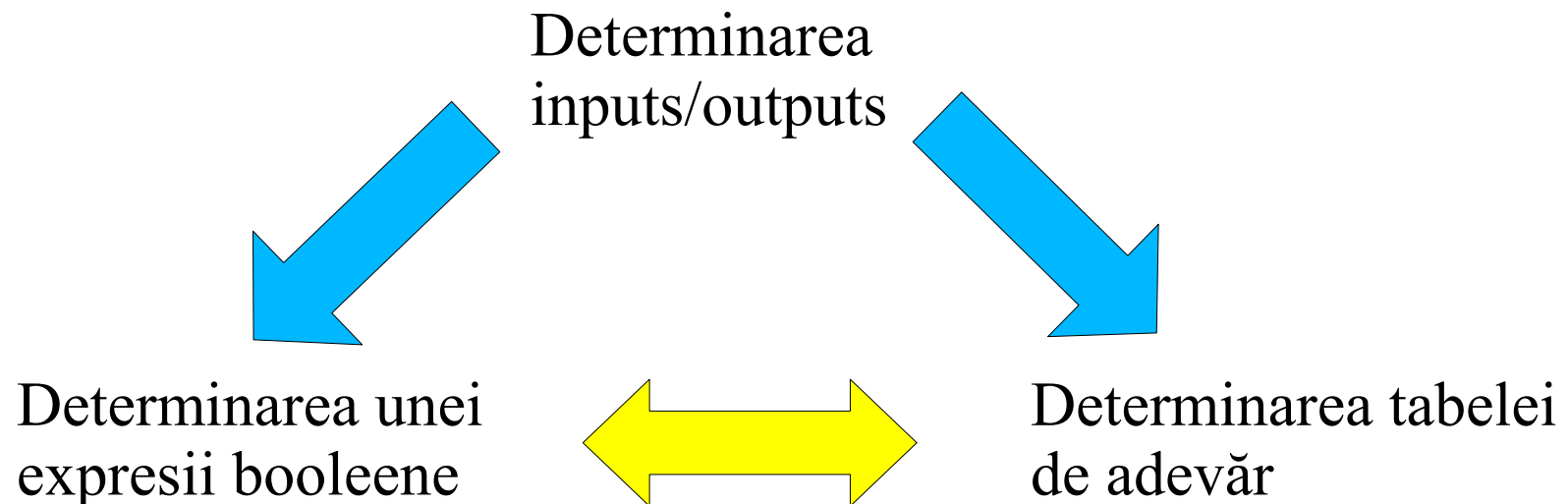- După determinarea intrărilor și ieșirilor unui circuit se poate găsi o expresie sau o tabelă de adevăr referitoare la comportamentul circuitului



Simplificarea expresiilor

- Expresia booleană se poate simplifica:

$$x'y' + xyz + x'y$$

$$= x'(y' + y) + xyz \quad (\text{Distributivitatea: } x'y' + x'y = x'(y' + y))$$

$$= x' \cdot 1 + xyz \quad (y' + y = 1)$$

$$= x' + xyz \quad (x' \cdot 1 = x']$$



$$= (x' + x)(x' + yz) \quad (\text{Distributivitate})$$

$$= 1 \cdot (x' + yz) \quad (x' + x = 1)$$

$$= x' + yz$$

Circuite echivalente

 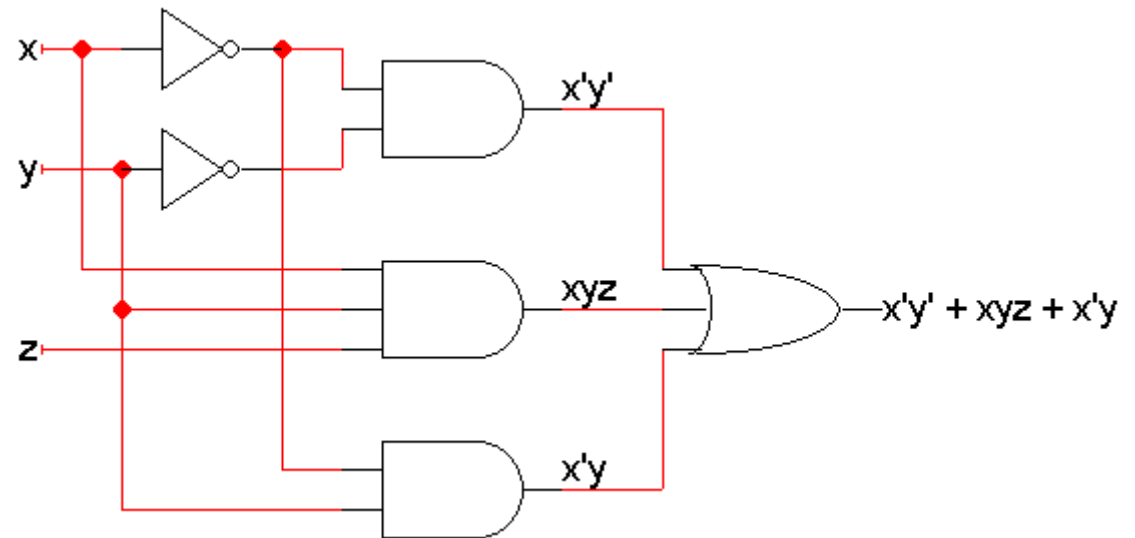- Expresia booleană are așadar două circuite echivalente
- Circuitul optim este circuitul cu cel mai puține porți:
 - este mai ieftin
 - consumă mai puțină energie
 - este mai fiabil




Complementul unei funcții

- Complementul unei funcții este negarea rezultatului funcției
- În tabela de adevăr, **0**-urile și **1**-urile se interschimbă în coloana output

$$f(x,y,z) = x(y'z' + yz)$$

x	y	z	f(x,y,z)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

 

x	y	z	f'(x,y,z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Complementul unei funcții algebrice


- Se pot utiliza legile lui de Morgan:
 - ♦ $f(x,y,z) = x(y'z' + yz)$
 - ♦ $f'(x,y,z) = (x(y'z' + yz))'$ [complementare în ambii membri]
 - ♦ $= x' + (y'z' + yz)'$ [$(xy)' = x' + y'$]
 - ♦ $= x' + (y'z')'(yz)'$ [$(x + y)' = x' y'$]
 - ♦ $= x' + (y + z)(y' + z')$ [$(xy)' = x' + y'$]
- Se poate negarea fiecărui termen din duala funcției:
 - ♦ $f(x,y,z) = x(y'z' + yz)$
 - ♦ duala funcției f este $x + (y' + z')(y + z)$
 - ♦ complementarea fiecărei variabile conduce la $x' + (y + z)(y' + z')$
 - ♦ și deci $f'(x,y,z) = x' + (y + z)(y' + z')$

Forme standard ale unei expresii

- O expresie poate fi scrisă în mai multe moduri, dar unele sunt mai folositoare decât altele
- Σ -notația sau **suma de produse** (**sum of products SOP**) conține:
 - ◆ Numai operații OR la nivelul cel mai apropiat de ieșire
 - ◆ Fiecare termen al sumei este un produs de variabile

$$f(x,y,z) = y' + x'yz' + xz$$

 - Avantajul major al notației Σ este că implementarea se face pe un **circuit pe două nivele**
 - ◆ nivel 0: variabilele și complementele lor
 - ◆ nivel 1: porți AND
 - ◆ nivel 2: o singură poartă OR
- Notă: porțile NOT sunt implicite iar variabilele apar de mai multe ori la intrare



Mintermeni

- Un **mintermen** este un produs special de variabile în care fiecare variabilă apare o singură dată
- O funcție cu n variabile are 2^n mintermeni
- Fiecare mintermen este adevărat pentru o singură combinație de intrări:

Mintermen	Adevărat dacă	Notăție
$x'y'z'$	$x=0, y=0, z=0$	m_0
$x'y'z$	$x=0, y=0, z=1$	m_1
$x'yz'$	$x=0, y=1, z=0$	m_2
$x'yz$	$x=0, y=1, z=1$	m_3
$xy'z'$	$x=1, y=0, z=0$	m_4
$xy'z$	$x=1, y=0, z=1$	m_5
xyz'	$x=1, y=1, z=0$	m_6
xyz	$x=1, y=1, z=1$	m_7

Suma de mintermeni

- Orice funcție poate fi scrisă ca o sumă de mintermeni
- Notăția Σ este unică pentru o funcție
- Dacă avem tabela de adevăr pentru o funcție, suma de mintermeni poate fi scrisă luând în considerare doar liniile care au 1 la output

x	y	z	f(x,y,z)	f'(x,y,z)
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$$\begin{aligned}f &= x'y'z' + x'y'z + x'yz' + x'yz + xyz' \\ &= m_0 + m_1 + m_2 + m_3 + m_6 \\ &= \Sigma m(0,1,2,3,6)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f' &= xy'z' + xy'z + xyz \\ &= m_4 + m_5 + m_7 \\ &= \Sigma m(4,5,7)\end{aligned}$$


f' conține mintermenii care nu se găsesc în f

Produsul de sume – notația Π

- Există și posibilitatea duală, **produsul de sume**, care conține
 - ◆ Numai operații AND la nivelul final
 - ◆ Fiecare termen este o sumă de variabile

$$f(x,y,z) = y' (x' + y + z') (x + z)$$

 - Implementarea se realizează cu un circuit pe două nivele
 - ◆ nivel 0: inputs și complementele lor
 - ◆ nivel 1: porți OR
 - ◆ nivel 2: o singură poartă AND



Maxtermeni

- Un **maxtermen** este o sumă de variabile în care fiecare input apare o singură dată
- O funcție cu n variabile are 2^n maxtermeni
- Fiecare maxtermen este fals pentru o singură combinație de inputs:

Maxtermen	Fals dacă	Notatie
$x + y + z$	$x=0, y=0, z=0$	M_0
$x + y + z'$	$x=0, y=0, z=1$	M_1
$x + y' + z$	$x=0, y=1, z=0$	M_2
$x + y' + z'$	$x=0, y=1, z=1$	M_3
$x' + y + z$	$x=1, y=0, z=0$	M_4
$x' + y + z'$	$x=1, y=0, z=1$	M_5
$x' + y' + z$	$x=1, y=1, z=0$	M_6
$x' + y' + z'$	$x=1, y=1, z=1$	M_7

Produs de maxtermeni

- Orice funcție poate fi scrisă ca un produs unic de maxtermeni
- Dată tabela de adevăr a unei funcții, expresia funcției în notația Π se obține luând liniile din tabelă care au **0** la output

x	y	z	f(x,y,z)	f'(x,y,z)
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

$$f = (x' + y + z)(x' + y + z')(x' + y' + z')$$
$$= M_4 M_5 M_7$$

$$= \Pi M(4,5,7)$$

$$f' = (x + y + z)(x + y + z')(x + y' + z)$$
$$(x + y' + z')(x' + y' + z)$$

$$= M_0 M_1 M_2 M_3 M_6$$

$$= \Pi M(0,1,2,3,6)$$

f' conține maxtermenii care nu se
găsesc în f

Mintermeni și maxtermeni; conversii

- Mintermenul m_i este complementul maxtermenului M_i
- De exemplu, $m_4' = M_4$ deoarece $(xy'z')' = x' + y + z$
- Notăția Σ se poate converti în Π :
 - ◆ $f = \Sigma m(0,1,2,3,6)$ și $f' = \Sigma m(4,5,7) = m_4 + m_5 + m_7$
 - ◆ prin complementare $(f')' = (m_4 + m_5 + m_7)'$ și deci
 - ◆ $f = m_4' m_5' m_7'$ [DeMorgan]
 - ◆ $= M_4 M_5 M_7 = \Pi M(4,5,7)$
- În general, se înlocuiesc mintermenii cu maxtermenii, utilizând numerele de maxtermeni care nu apar în suma de mintermeni
- În mod analog se procedează la conversia din produse de maxtermeni la sumă de mintermeni

Concluzii

- Algebra Bool ajută la simplificare expresiilor și circuitelor, garantând obținerea unui circuit echivalent cu cel original
- Este necesară o metodă de optimizare mai simplă